
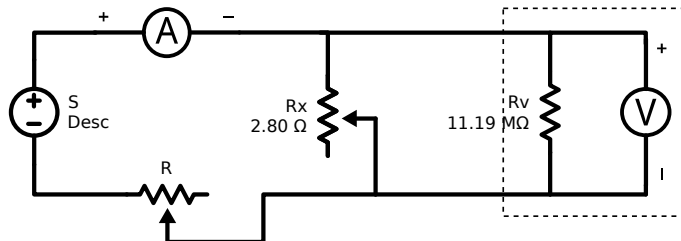



Resistenze in  
parallelo

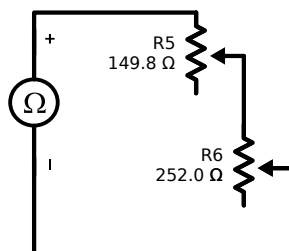


Misura  
Voltamperometrica




Resistenze in serie

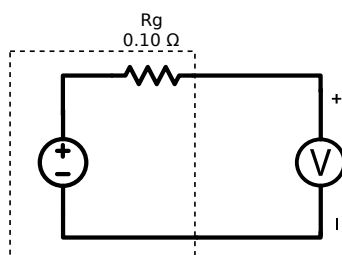


3.1.1  
Res. generatore

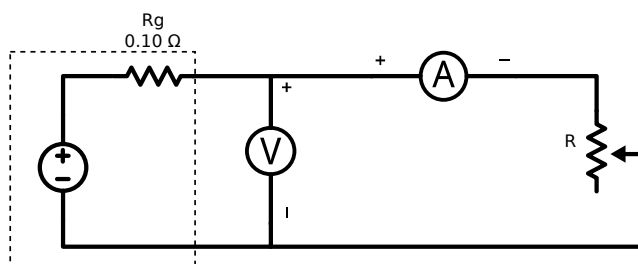

3.1.2  
Res. generatore

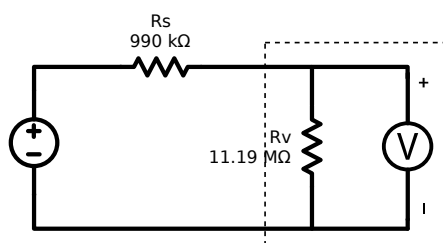

3.2  
Res Voltmetro

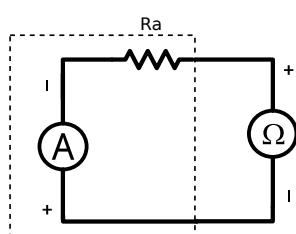

3.3  
Misure dirette  
Ra